

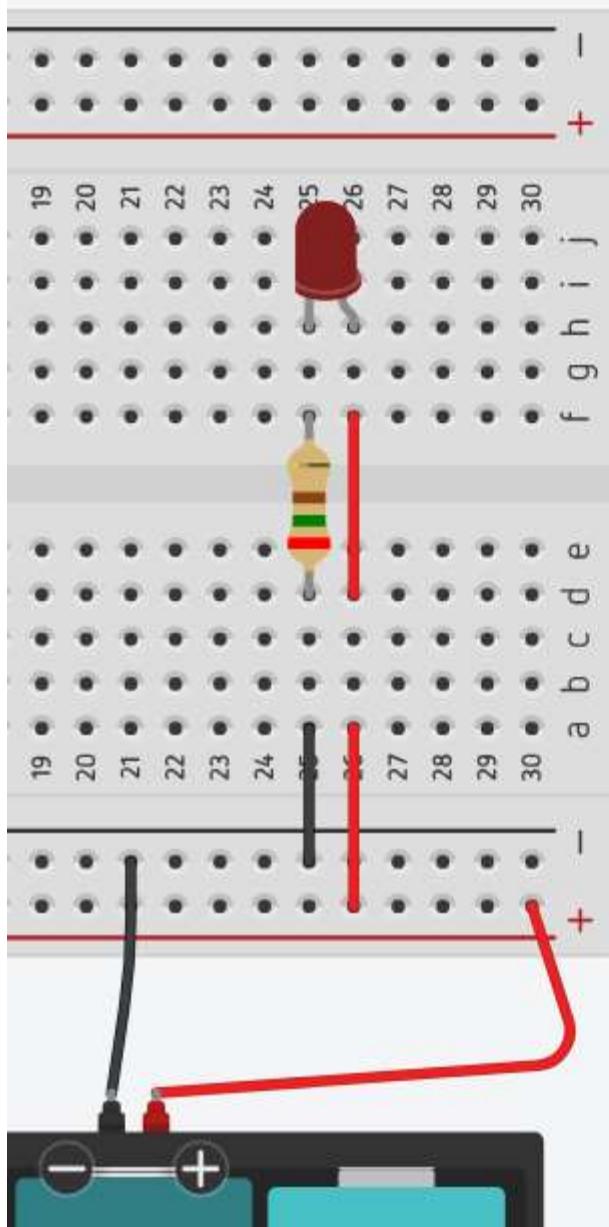




Led devreleri

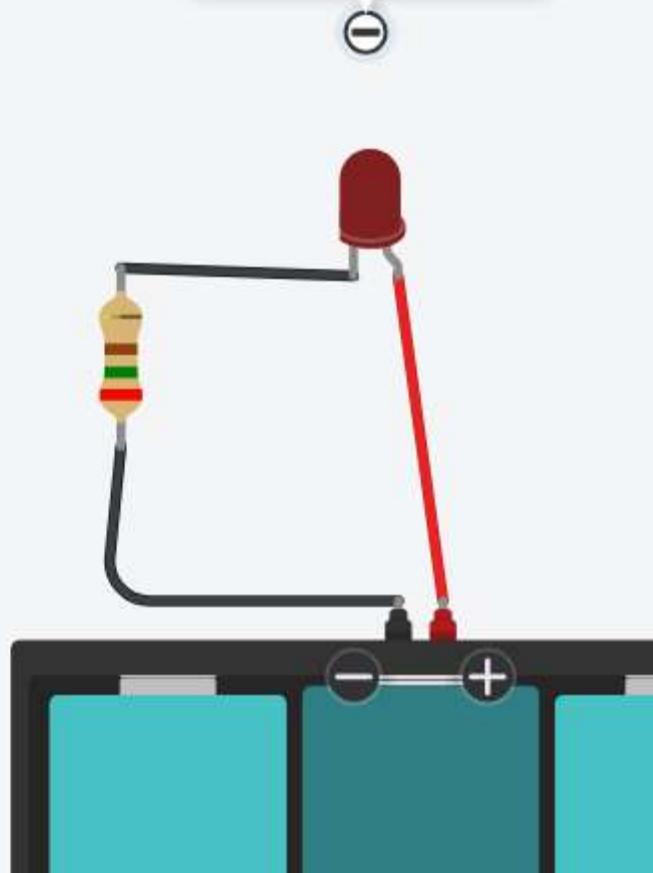



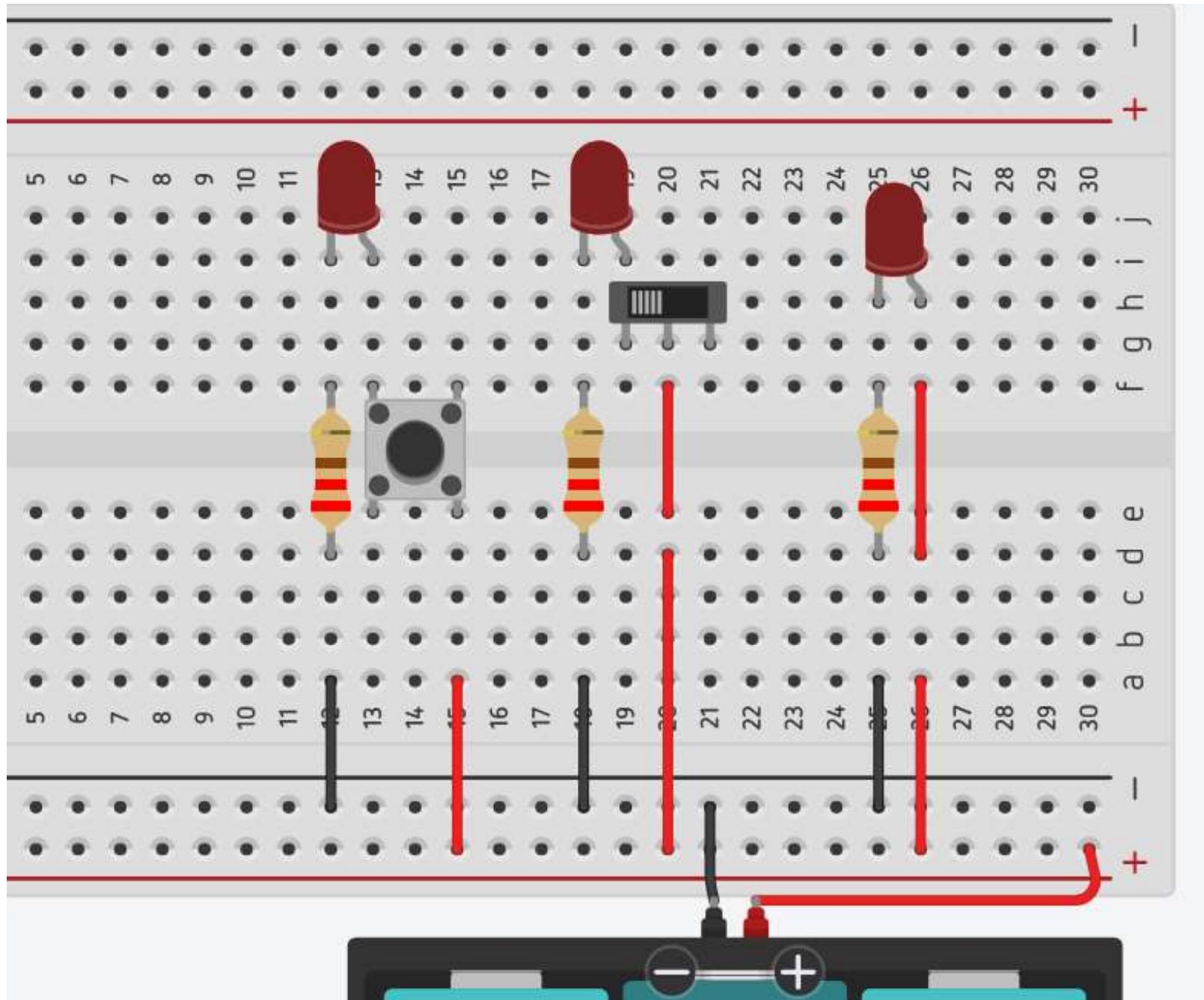
düz olan bacak (katot) -
yamuk olan (anot) +





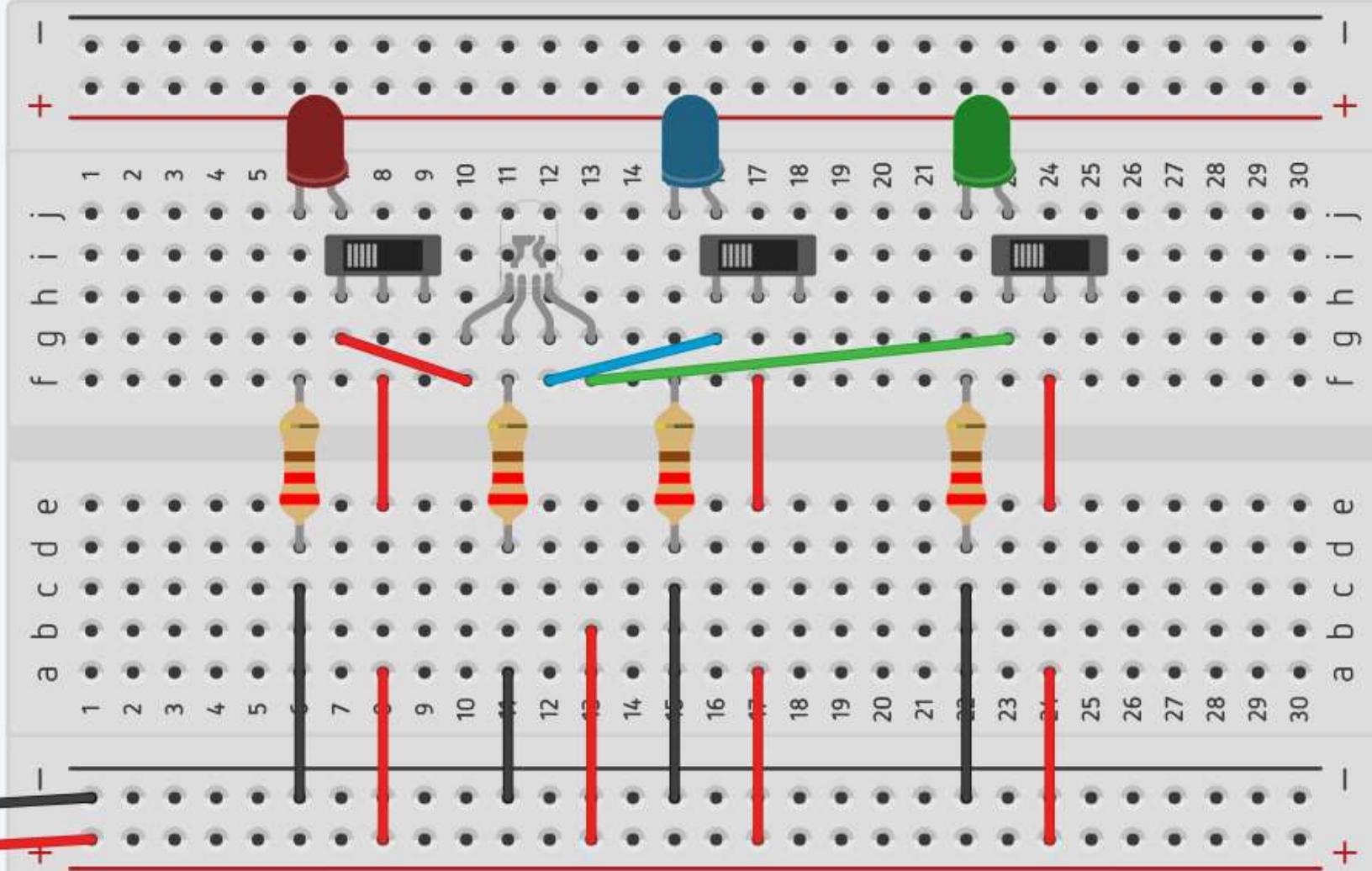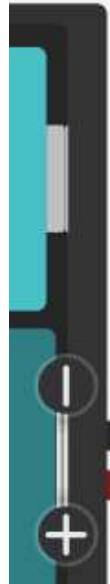

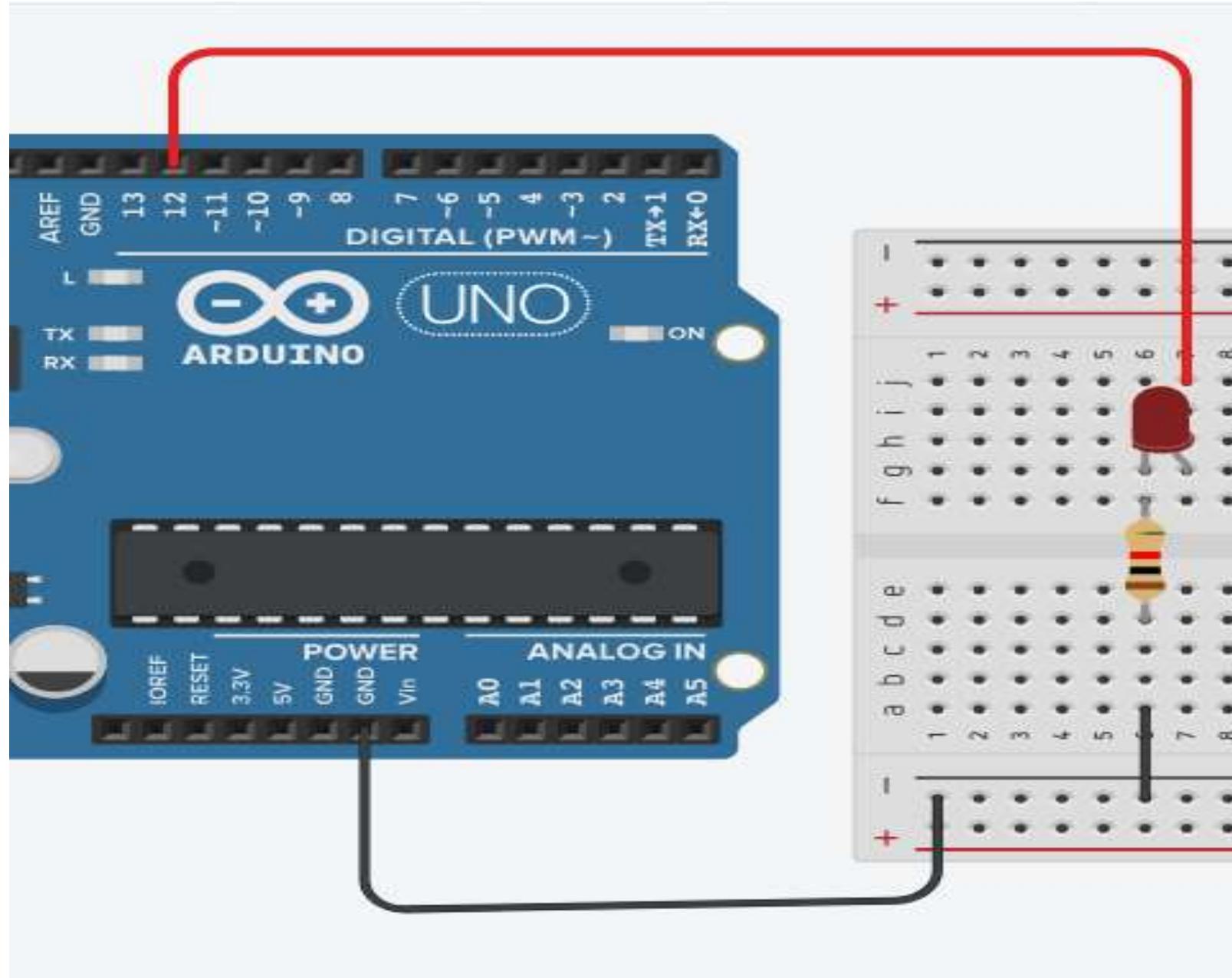

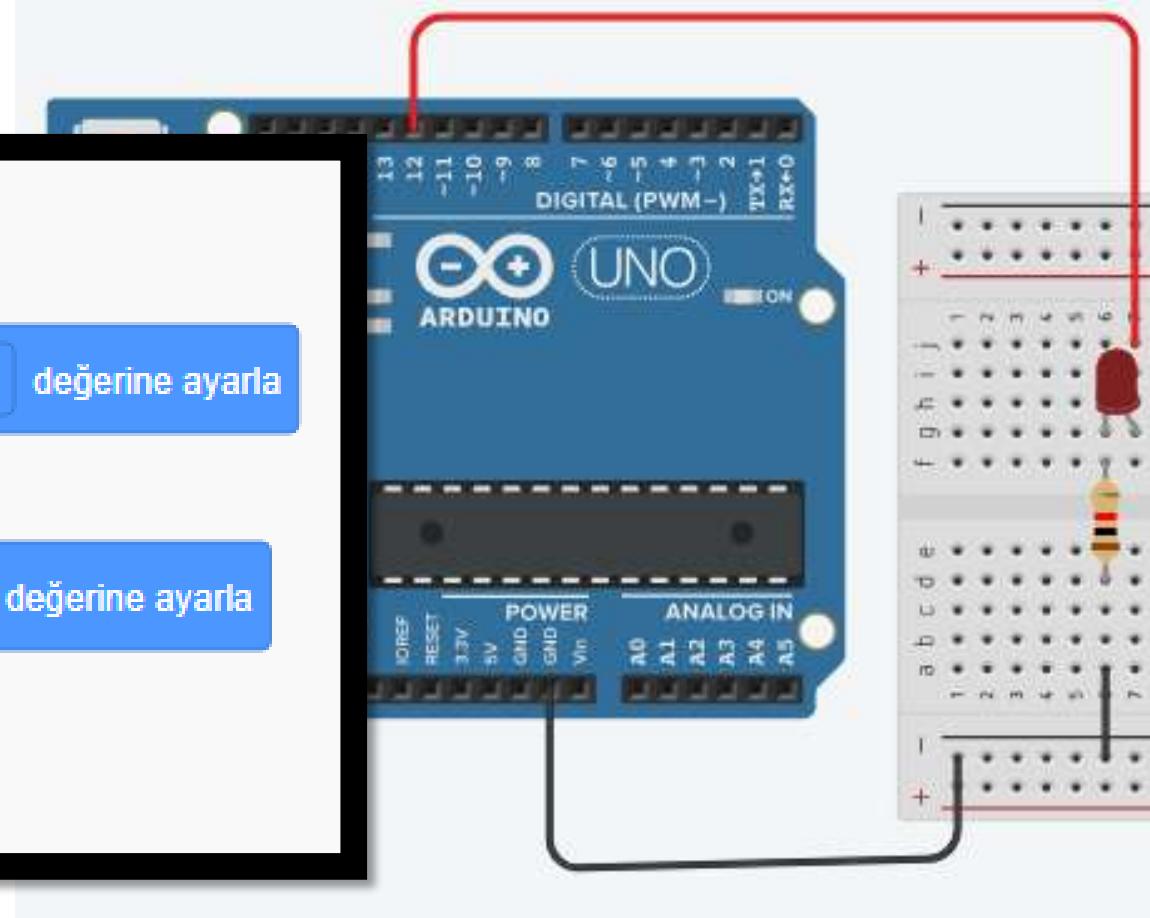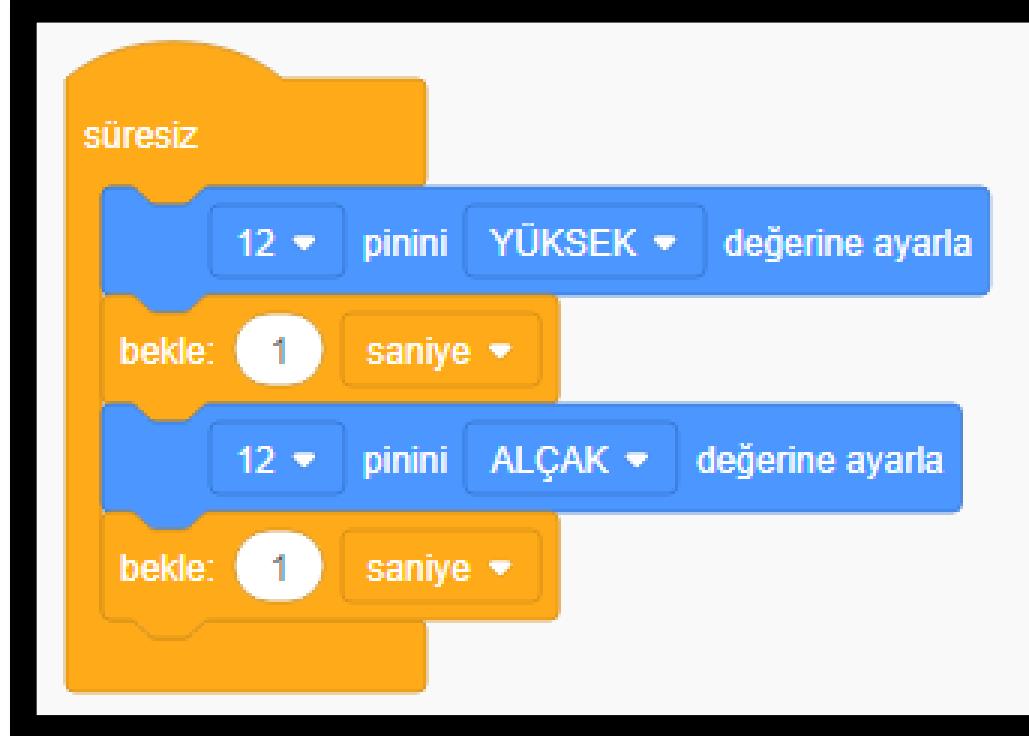

Çakar lamba

